


中国海洋大学 2018 年硕士研究生招生考试试题

科目代码： 810


科目名称： 数字电子技术

一、填空题（每题 4 分，共 32 分）

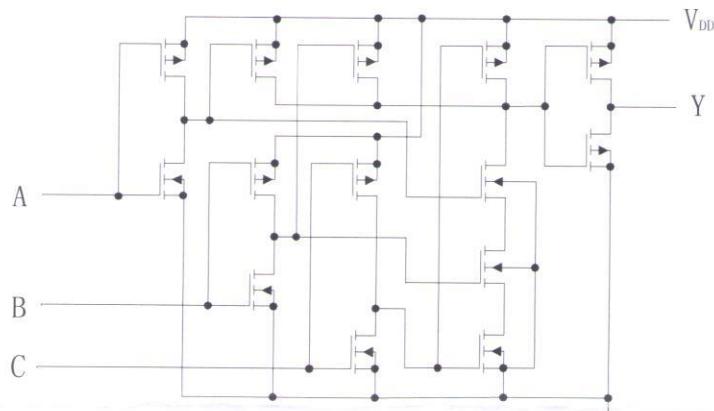
1. 十进制数 29.19 转换成二进制小数，误差小于 2^{-4} ，则二进制小数为（ ）。
2. 具有无关项的逻辑函数 $Y = \sum m(2,3,7,8,10,11,14) + d(0,5,15)$ 的最简与或表达式为（ ）。
3. 电路如下图所示，则输出逻辑函数式 $Y = ()$ 。



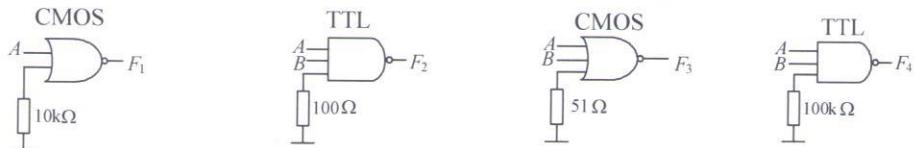4. 电路如图所示，输出端逻辑函数的表达式 $F_1 = ()$, $F_2 = ()$, $F_3 = ()$, $F_4 = ()$ 。




5. TTL 三态门电路如图所示，输出逻辑函数 $F = ()$ 。

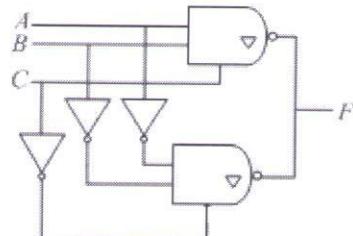


6. 3-8 译码器 74LS138 和与非门实现下图所示多输出函数，则 $F_1 = ()$, $F_2 = ()$ 。


特别提醒：答案必须写在答题纸上，若写在试卷或草稿纸上无效。

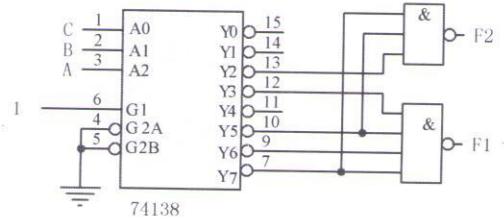

7. 图示 555 定时器构成 ()，输出脉冲宽度 $t_w = ()$ 。

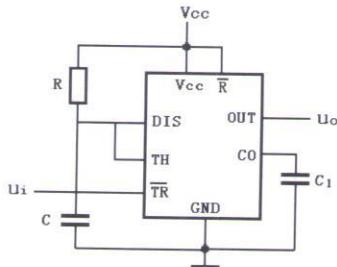

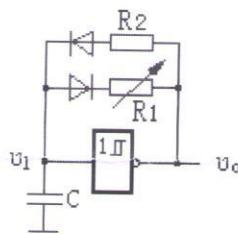8. 下图电路中，已知 CMOS 集成施密特触发器的电源电压 $V_{DD}=15V$, $V_{T+}=9V$, $V_{T-}=4V$ 。为了得到占空比 $q=50\%$ 的输出脉冲， R_1 与 R_2 的比值约为 ()。



二、选择题（每题 4 分，共 32 分）

1. 当逻辑函数有 n 个变量时，共有 () 个变量取值组合？
 (A) n (B) $2n$ (C) n^2 (D) 2^n
2. 下列说法不正确的是 ()。
 (A) 集电极开路的门称为 OC 门
 (B) 三态门输出端有可能出现三种状态（高阻态、高电平、低电平）
 (C) OC 门输出端直接连接可以实现正逻辑的线或运算
 (D) 利用三态门电路可实现双向传输
3. 3-8 译码器处于译码状态时，当输入 $A_2A_1A_0=001$ 时，输出 $Y'_7 \sim Y'_0 = ()$ 。
 (A) 11101111 (B) 10111111 (C) 11111101 (D) 11011111

特别提醒：答案必须写在答题纸上，若写在试卷或草稿纸上无效。

4. 若用 JK 触发器来实现特性方程为 $Q^{n+1} = A'Q^n + AB$ ，则 JK 端的方程为（ ）。

- (A) J=AB, K=A (B) J=AB, K=AB'
(C) J=(A'+B)', K=AB (D) J=AB', K=AB

5. 一个四位二进制的加法计数器，由 0000 状态开始，经过 29 个时钟脉冲后，此计数器的状态为（ ）。


- (A) 1011 (B) 1100 (C) 1101 (D) 1110

6. 用 555 定时器组成施密特触发器，当输入控制端 CO 外接 12V 电压时，回差电压为（ ）。


- (A) 4V (B) 6V (C) 8V (D) 3V

7. 由 555 定时器构成的电路如图所示，该电路构成（ ）。

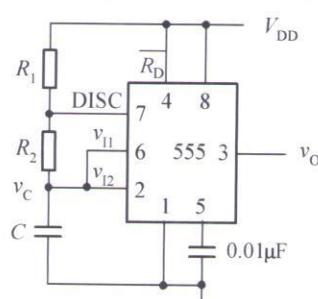- (A) 单稳态触发器 (B) 施密特触发器 (C) 多谐振荡器 (D) SR 触发器



8. 图示 R-2R 网络型 D/A 转换器的转换公式为（ ）。

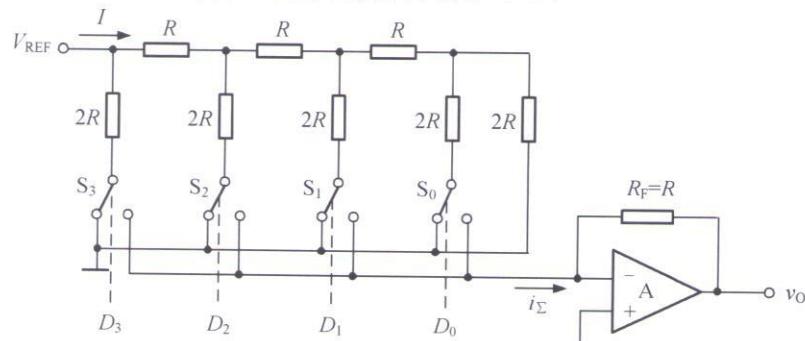

$$(A) v_o = -\frac{V_{REF}}{2^3} \sum_{i=0}^3 D_i \times 2^i$$

$$(B) v_o = -\frac{2}{3} \frac{V_{REF}}{2^4} \sum_{i=0}^3 D_i \times 2^i$$

$$(C) v_o = -\frac{V_{REF}}{2^4} \sum_{i=0}^3 D_i \times 2^i$$

$$(D) v_o = \frac{V_{REF}}{2^4} \sum_{i=0}^3 D_i \times 2^i$$


特别提醒：答案必须写在答题纸上，若写在试卷或草稿纸上无效。

三. 分析与设计(共 86 分)

1. (16 分)


如图所示 D 触发器，设其初态为 Q=0。根据 CP 脉冲及 A 输入波形

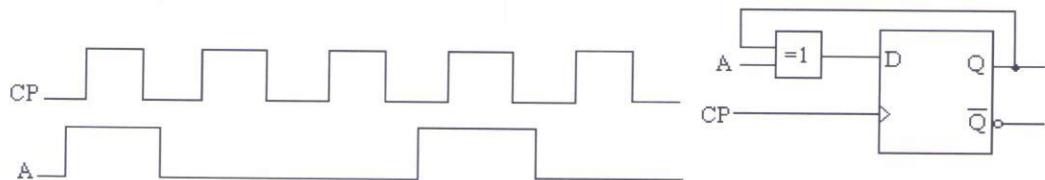- (1) 写出 Q 与输入 A 之间的关系表达式；
- (2) 画出 Q 波形。



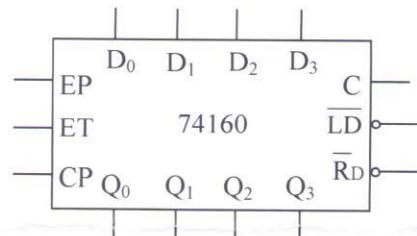
2. (20 分)

用 74160 (十进制计数器) 及适当的附加门电路组成能显示 00~48 的计数器。要求分别采用置零法和置数法实现。



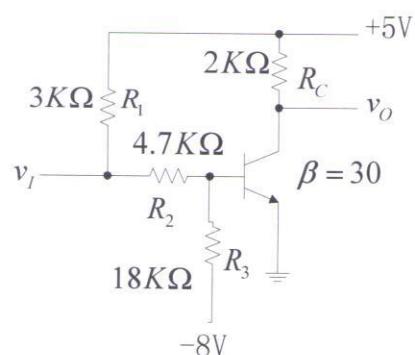3. (25 分)


电路如图所示，计算当输入 v_I 分别接 0V, 5V 和悬空时输出电压 v_O 的数值，并指出三极管工作在什么状态。假定三极管导通以后 $v_{BE} \approx 0.7\text{V}$, 电路参数如图所示。三极管的饱和导通压降 $V_{CE(sat)} = 0.1\text{V}$, 饱和导通内阻 $R_{CE(sat)} = 20\Omega$ 。



特别提醒：答案必须写在答题纸上，若写在试卷或草稿纸上无效。

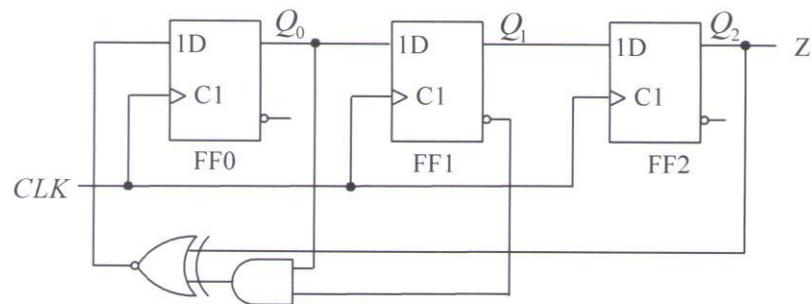4. (25分)

分析下图所示时序电路的逻辑功能，写出电路的驱动方程、状态方程和输出方程，画出电路的状态转换图和时序图。



特别提醒：答案必须写在答题纸上，若写在试卷或草稿纸上无效。